

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Кафедра інформаційних технологій та
систем електронних комунікацій

Лекція

**з дисципліни: «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура
комп'ютерів»**

на тему: «Багатоактний процесор»

МЕТА ЛЕКЦІЇ

- Навчальна мета:** Ознайомити курсантів(студентів) з будовою процесора.
Розглянути однокітні та багатокітні пристрої керування.
- Виховна мета:** Виховувати прагнення оволодівати знаннями та відчуття перед суспільством за отримані знання
- Розвиткова мета:** Розвиток вміння використання процесорів для вирішення технічних завдань.

Забезпечення заняття

- 1.Роздатковий матеріал**
- 2.Технічні засоби навчання:** мультимедійний проектор.
- 3.Місце проведення заняття:** лабораторія телекомунікаційних систем.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Багатокітний процесор
2. Багатокітний пристрій управління

ЛІТЕРАТУРА

1. Рябенський В. М. Цифрова схемотехніка / Рябенський В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2020. — 736 с.
2. Девід М. Харріс і Сара Л. Харріс. Цифрова схемотехніка та архітектура комп'ютера / пер. з англ. 2-е вид. - Morgan Kaufman, 2013. - 1621 с.
3. Матвієнко М. П. Архітектура комп'ютера. Навчальний посібник. / Матвієнко М. П., Розен В. П., Закладний О. М.— К: Видавництво Ліра-К, 2016. — 264 с.

1. Багатотактний процесор

У однотактного процесора три основних проблеми. По-перше, період його тактового сигналу повинен бути досить великим, щоб встигла виконатися найповільніша команда (lw), незважаючи на те, що більшість інших команд набагато швидші. По-друге, йому потрібно три суматори (один для АЛП і два для обчислення нового значення лічильника команд); суматори, особливо швидкі, вимагають безлічі логічних елементів, що робить їх відносно дорогими схемами. По-третє, йому потрібна окрема пам'ять команд і даних, що часто нереально. У більшості комп'ютерів використовують загальну пам'ять для команд і даних, доступну для читання і запису.

Один із способів вирішити ці проблеми - використовувати багатотактний процесор, в якому виконання кожної команди розбивається на кілька етапів. На кожному етапі процесор може читати або писати дані в пам'ять або регістровий файл, або виконувати будь-яку операцію в АЛП. У різних команд в цьому випадку буде різна кількість етапів, так що прості команди зможуть виконуватися швидше, ніж складні. Знадобиться лише один суматор; на різних етапах він може використовуватися для різних цілей. Також процесор зможе обходитися спільною пам'яттю для команд і даних. Команди будуть вибиратися на першому етапі, а читання або запис даних будуть відбуватися на одному з наступних етапів.

Багатотактний тракт даних

На Рис. 13 зображені елементи, що зберігають стан - пам'ять і архітектурний стан процесора. У однотактному процесорі ми використовували роздільну пам'ять команд і даних, тому що потрібно було за один і той же такт і читати з пам'яті команд, і звертатися до пам'яті даних. Тепер ми будемо використовувати загальну пам'ять, що зберігає і команди, і дані.

 


Рис. 13

Як показано на Рис. 14, лічильник команд безпосередньо приєднаний до адресного входу пам'яті команд. Прочитана з пам'яті команда зберігається в тимчасовий (неархітектурний) регістр команд (Instruction Register), так що ми зможемо використовувати її в наступних тактах. Сигнал дозволу запису в регістр команд назвемо IRWrite і будемо використовувати його, коли буде потрібно оновити команду, яка знаходиться в регістрі.

 


Рис. 14

Для команди `lw` наступним кроком буде читання регістра, що містить базову адресу. Номер регістра вказується в полі `rs` (`Instr25: 21`) і подається на адресний вхід першого порту (`A1`) регістрового файлу, як показано на Рис. 15. Значення, прочитане з регістрового файлу, з'являється на його виході `RD1`, після чого зберігається в тимчасовий регістр `A`.

Команді `lw` також потрібний зсув, який представляє собою безпосередній операнд (`immediate`), що знаходиться в одному з полів команди, `Instr15: 0`. Над цим операндом виконується операція знакового розширення, в результаті чого виходить 32-бітове число `SignImm`.

 


Рис. 15

Адресу, за якою ми повинні читати з пам'яті, отримуємо шляхом додавання базової адреси і зсуву. Для додавання ми використовуємо АЛП, як показано на Рис. 16. Щоб АЛП виконало додавання, керуючий сигнал `ALUControl` має дорівнювати `010`. `ALUResult` зберігається у тимчасовому регістрі `ALUOut`.

 


Рис. 16

Наступним кроком ми повинні прочитати дані з пам'яті, використовуючи тільки що отриману адресу. Для цього перед адресним входом пам'яті необхідно додати мультіплексор, щоб в якості адреси *Adr* можна було використовувати або *PC*, або *ALUOut*, як показано на Рис. 17.

 


Рис. 17

Цей мультіплексор керується сигналом *IorD*, що показує, чи повинна бути подана адреса команди або адреса даних. Прочитані з пам'яті дані зберігаються в тимчасовому регістрі *Data*. Зауважте, що мультіплексор адреси дозволяє нам повторно використовувати пам'ять під час виконання команди *lw*. Спочатку в якості адреси ми використовуємо *PC*, що дозволяє вибрати команду. Потім в якості адреси ми використовуємо *ALUOut* і читаємо дані. Таким чином, керуючий сигнал *IorD* повинен приймати різні значення на різних етапах виконання команди.

Дані повинні бути записані в регістровий файл, як показано на Рис. 18. Номер регістра результату визначається полем *rt* (*Instr20:16*).

 


Рис.18

За той час, поки виконуються всі перераховані вище операції, процесор повинен збільшити лічильник команд на чотири. У одноктактному процесорі для цього нам потрібен був окремий суматор. У багатотактному процесорі ми можемо використовувати вже наявний АЛП на одному з перших етапів, поки він не використовується. Для цього знадобиться додати пару мультіплексорів, які дозволять подавати на входи АЛП вміст лічильника команд *PC* і константу 4, як показано на Рис. 19.

 


Рис. 19

Двухвходовий мультиплексор (мультиплексор 2: 1), керований сигналом ALUSrcA, подає на SrcA або PC, або регістр A. Чотиривходовий мультиплексор (мультиплексор 4: 1), керований сигналом ALUSrcB, подає на SrcB або константу 4, або SignImm. Для того, щоб оновити лічильник команд, АЛП сумує SrcA (PC) і SrcB (4) і записує отриманий результат в лічильник команд. Керуючий сигнал PCWrite дозволяє запис в лічильник команд тільки на тих тактах, де це необхідно.

Команда sw.

Як і команда lw, sw читає базову адресу з першого порту регістрового файлу і виконує знакове розширення безпосереднього операнда, після чого АЛУ сумує їх, отримуючи адресу для запису в пам'ять. Всі ці функції вже є в тракті даних.

Єдина відмінність sw - це те, що ми повинні прочитати ще один регістр з регістрового файлу і записати його вміст в пам'ять, як показано на Рис. 20. Номер регістра вказано в полі rt (Instr20: 16), що підключений до другого порту регістрового файлу. Прочитане значення зберігається у тимчасовому регістрі В. На наступному етапі воно подається на порт запису даних (WD) пам'яті. Новий керуючий сигнал MemWrite показує, коли саме дані повинні бути записані в пам'ять.

 


Рис. 20

У випадку команд типу R відразу після вибірки команди з пам'яті з регістрового файлу читаються два операнда. Сигнал ALUSrcB1: 0, керований мультиплексором SrcB, дозволяє вибрати регістр B в якості другого операнда АЛП, як показано на Рис. 21. АЛП виконує необхідну операцію і зберігає результат в ALUOut. На наступному етапі ALUOut записується назад в регістр,

номер якого вказаний у полі rd (Instr15: 11). Для цього нам будуть потрібні два додаткових мультиплексори. Мультиплексор MemtoReg подає на WD3 або ALUOut (для команд типу R), або Data (для lw). Мультиплексор RegDst дозволяє вибрати, в якому полі команди знаходиться номер регістра, куди буде записаний результат - rt або rd.

 


Рис. 21

У випадку команди beq відразу після вибірки команди з пам'яті з регістрового файлу читаються два операнди. Для того щоб визначити, рівні вони чи ні, АЛП віднімає один від іншого і в тому випадку, якщо результат дорівнює нулю, встановлює прапор нуля (Zero flag). Одночасно з цим тракт даних повинен обчислити таке значення лічильника команд на той випадок, якщо умовний перехід буде все-таки виконано: $PC' = PC + 4 + SignImm \times 4$. У однотактному процесорі для цього використовувався ще один суматор. Тепер же ми можемо використовувати АЛП в третій раз. Таким чином, спочатку АЛП вирахує значення $PC + 4$ і запише його в лічильник команд, також як і для всіх інших команд. Потім АЛП використовує оновлене значення PC для обчислення $PC + SignImm \times 4$. Для множення SignImm на чотири як і раніше, просто виконаємо зсув вліво на два розряди, як показано на Рис. 22. Мультиплексор SrcB вибирає зсунуте значення, після чого воно підсумовується з PC, в результаті чого виходить адреса переходу, яка і зберігається в ALUOut. Ще один новий мультиплексор, керований сигналом PCSrc, вибирає один із сигналів і подає його на PC'. Лічильник команд оновлюється, якщо встановлений сигнал PCWrite, або якщо виконаний умовний перехід. Керуючий сигнал Branch показує, чи є команда, що виконується, командою умовного переходу beq. Умовний перехід буде виконано, якщо встановлений прапор нуля. Таким чином, сигнал дозволу запису в лічильник команд PCEn дорівнює одиниці або тоді, коли встановлений сигнал PCWrite, або коли сигнал Branch встановлений одночасно з прапором нуля.

 


Рис. 22

2. Багатотактний пристрій управління

Пристрій управління формує керуючі сигнали в залежності від полів opcode і funct команди (Instr31: 26 і Instr5: 0 відповідно).

 


Рис. 23

Як і в однотактному процесорі, пристрій управління поділено на дві частини, як показано на Рис. 24. Дешифратор АЛП залишається точно таким же, як і раніше.

 


Рис.24

А ось замість основного дешифратора нам знадобиться кінцевий автомат, так як керуючі сигнали тепер будуть залежати не тільки від того, яка команда виконується в даний момент, але і від того, на якому етапі виконання вона знаходиться. Будемо називати цей автомат керуючим автоматом.

Керуючий автомат формує сигнали управління мультиплексорами і сигнали дозволу запису в регістри тракту даних. Сигнали для мультиплексорів називаються MemtoReg, RegDst, IorD, PCSrc, ALUSrcB і ALUSrcA. Сигнали дозволу запису називаються IRWrite, MemWrite, PCWrite, Branch і RegWrite.